

Compuertas lógicas

Nombre: _____


Matrícula: _____

I. Haz la tabla de verdad para las siguientes proposiciones


1. $(A \vee B) \wedge \neg A$
2. $A \wedge (B \vee C \wedge A) \vee D$
3. $\neg A \wedge \neg B \vee (A \wedge B)$

II. Haz la tabla de la verdad de los siguientes esquemas junto a su representación en nomenclatura booleana:

Esquema 1

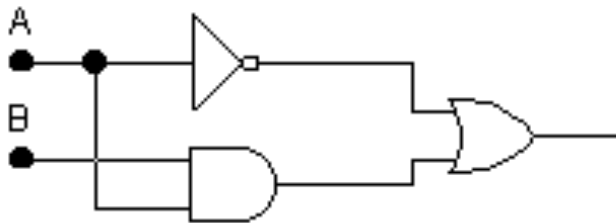

Esquema 2

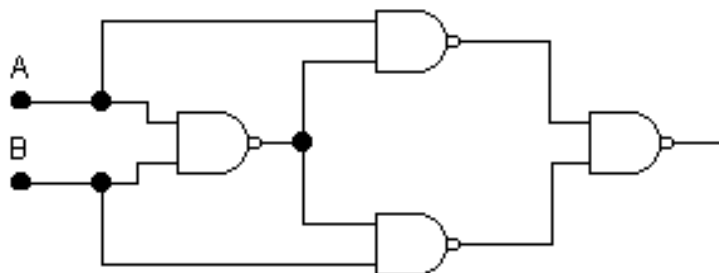

Esquema 3

